
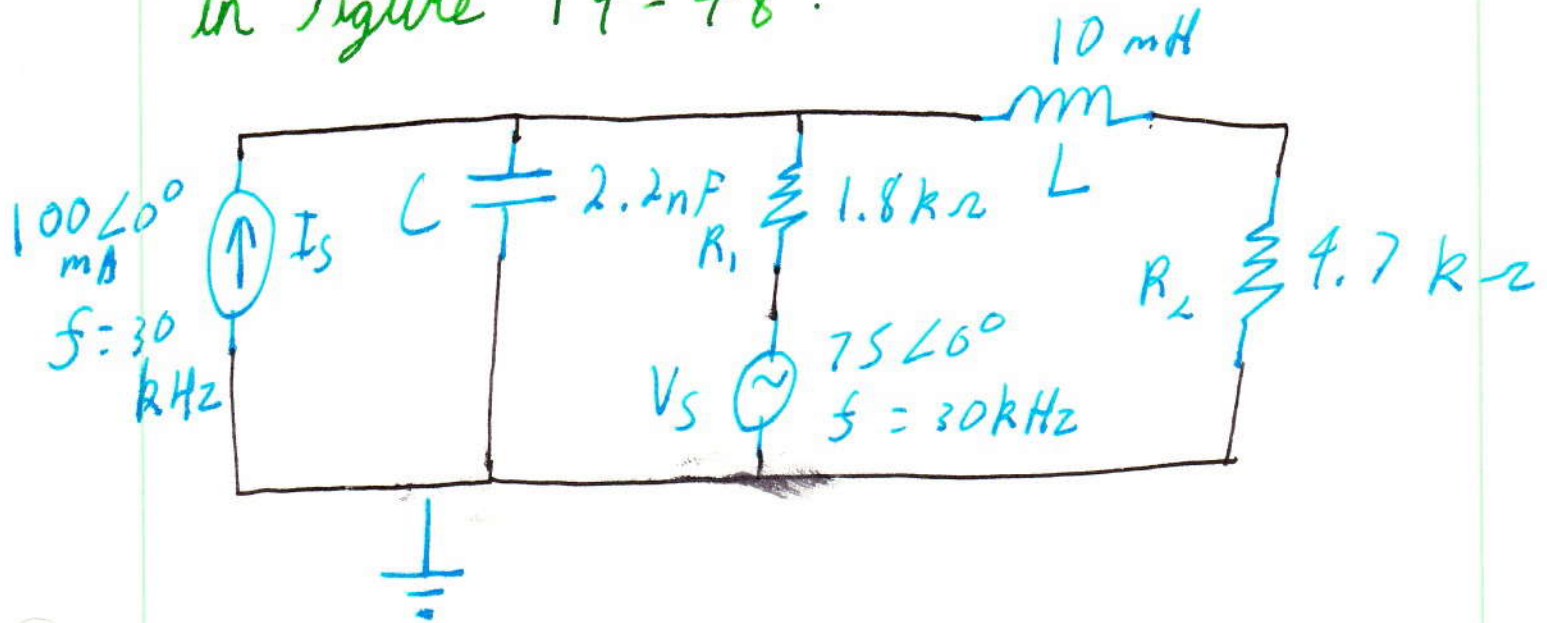


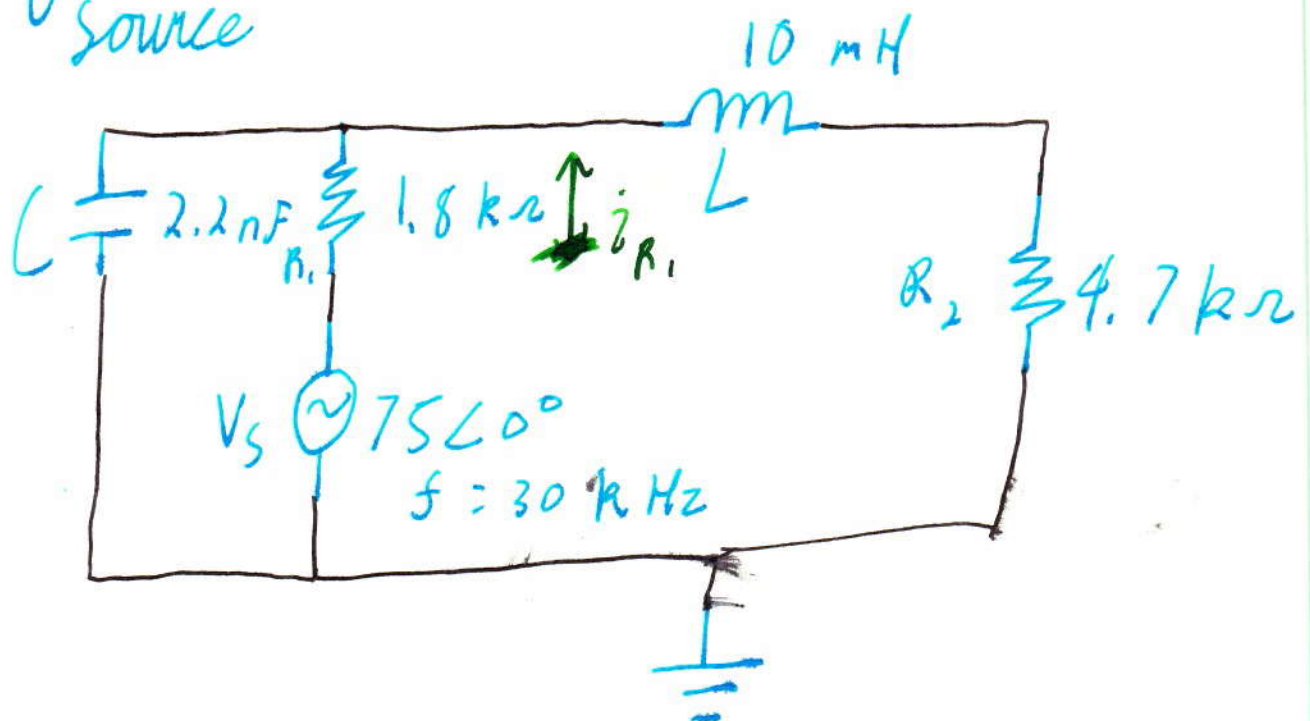- 3) Using the superposition theorem,
Solve for the current through R_1
in Figure 19-48.



V_{source}



$$X_L = 2\pi fL$$

$$X_L = 2\pi (30 \times 10^3) (10 \times 10^{-3})$$


$$X_L = 600\pi = 1.885 \times 10^3 j$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi (30 \times 10^3) (2.2 \times 10^{-9})}$$

$$X_C = -2.4114 \times 10^3 j$$

Equivalent circuit

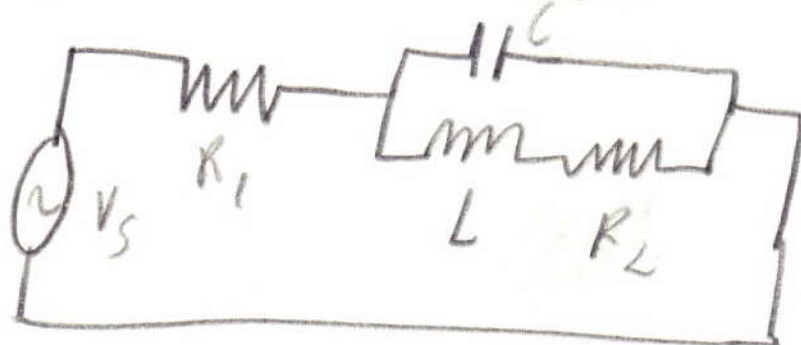

$$(4.7 \times 10^3 + 1.885 \times 10^3 j) \times (-2.4114 \times 10^{-3})$$

$$(4.7 \times 10^3 + 1.885 \times 10^3 j) + (-2.4114 \times 10^3 j)$$


$$Z_{L \parallel R_2} = 2.5818 \times 10^3 \angle 61.724^\circ$$

$$Z_T = R_1 + Z_{L \parallel R_2} = 3.7827 \times 10^3$$

$$\frac{V_s}{Z_T} = i_{R_1} = 19.827 \angle -36.948^\circ$$

$$\times 10^{-3}$$

I_s circuit

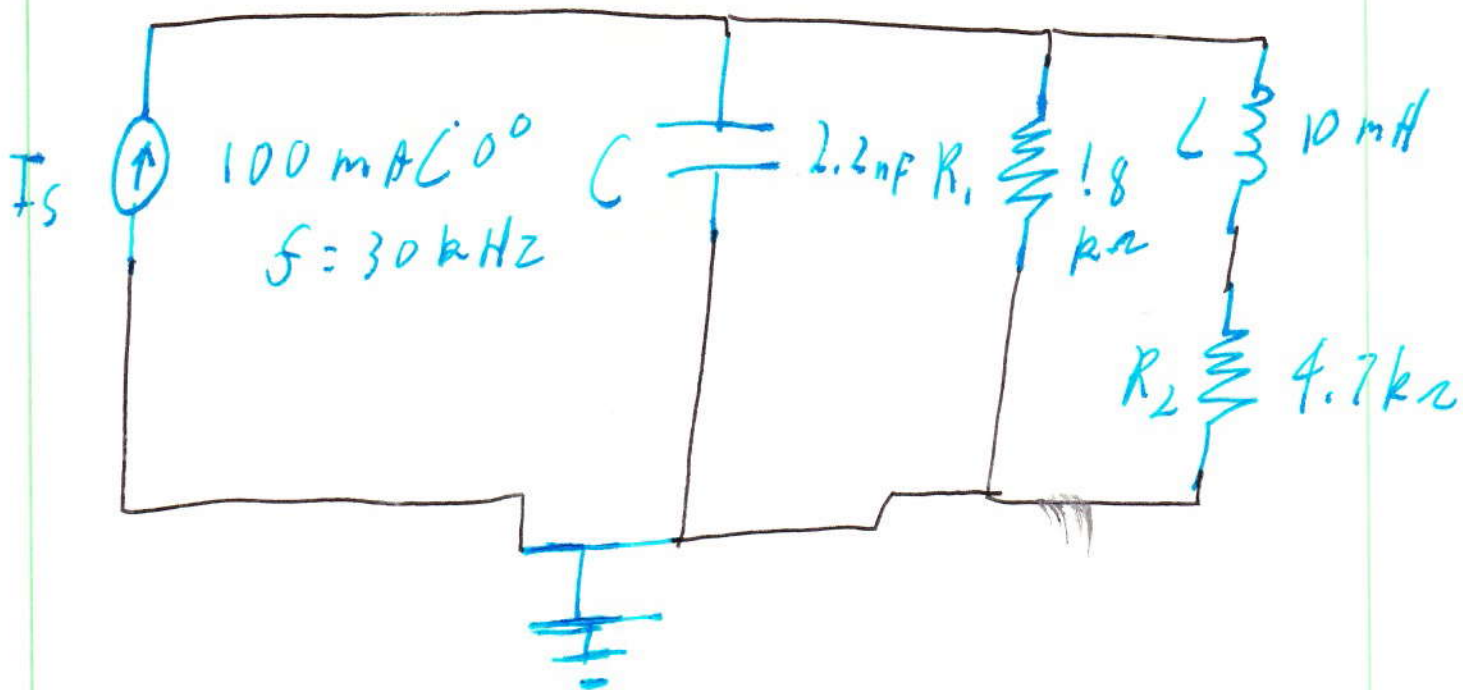

$$(-2.4114 \times 10^3 j) (1.8 \times 10^3)$$

$$Z_{N||R_1} = \frac{(1.8 \times 10^3) + (-2.4114 \times 10^3 j)}{}$$

$$Z_{N||R_1} = 1.4415 \times 10^3 \angle -36.71^\circ$$

$$Z_T = Z_{L||R} + Z_{L+R_2}$$

$$Z_T = 1.4915 \times 10^3 \angle 36.71^\circ + (1.885 \times 10^3 j) + (4.7 \times 10^3)$$

$$Z_T = 5.9493 \times 10^3 \angle 9.413^\circ$$


$$i_{R_1} = \frac{Z_T}{Z_{R_1}} i_S$$

$$i_{R_1, I_S} = 0.33024 \angle 9.4132^\circ$$

$$i_{R_1, I_S} + i_{R_1, V_S} = 0.33024 \angle 9.4132^\circ + 19.827 \angle 36.948^\circ$$

$$i_{R_1} = 0.34802 \angle 11.347^\circ$$

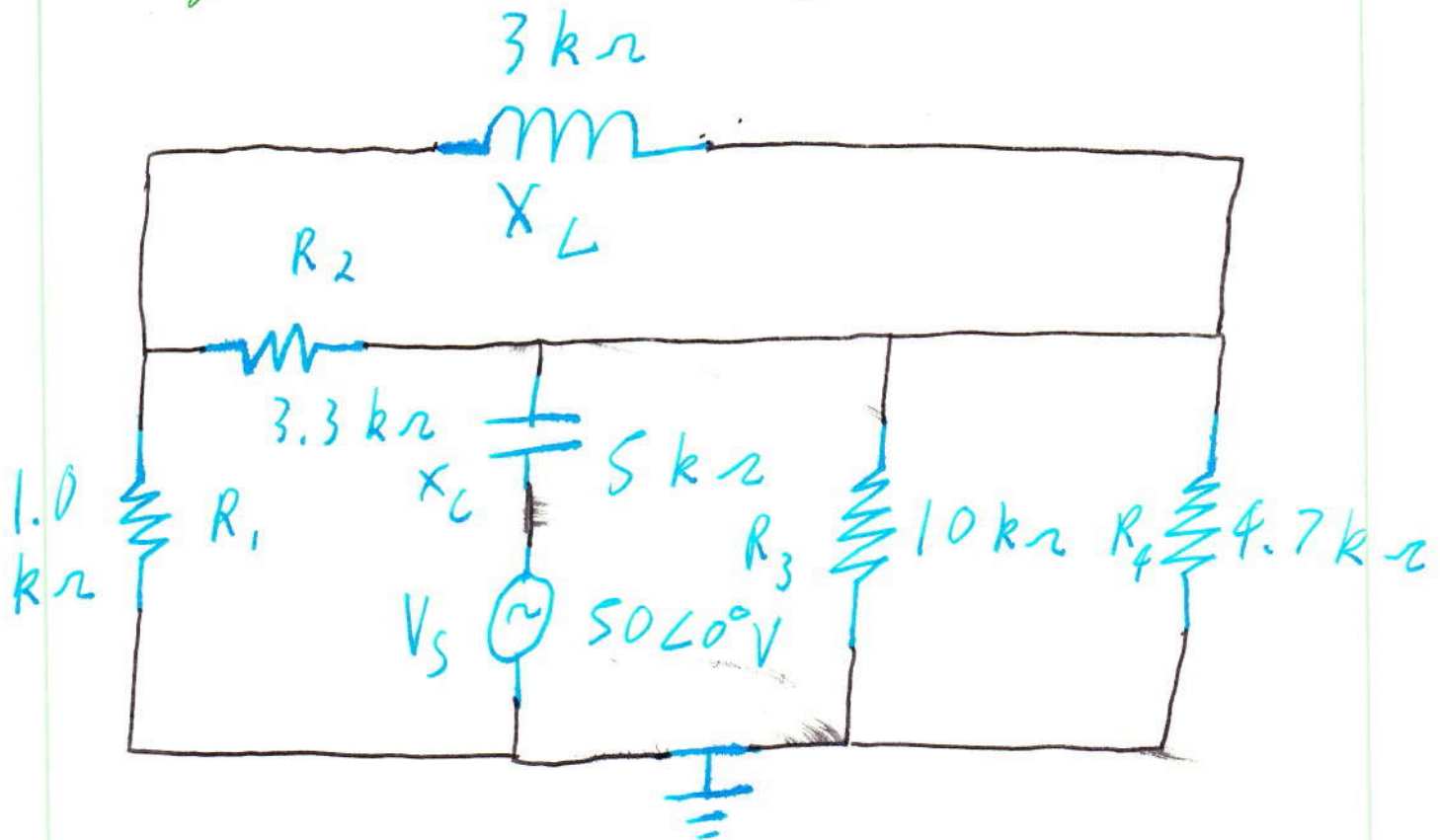10) Using Thevenin's, find the Voltage across R_4 in Figure 19-54.



$$V_{R4} = \frac{4.7 \times 10^3 j}{-5 \times 10^{-3} j + 4.7 \times 10^3} \quad 50 \angle 0^\circ V$$


$$V_{R4} = 34.246 \angle 46.771$$

$$\cancel{V_{R4} = 34.2 \angle 46.8^\circ}$$

$$V_{R4} = 34.2 \angle 46.8^\circ$$

16) For each circuit in Figure 19-56, maximum power is to be transferred to the load R_L , Determine the appropriate value for the load impedance in each case.


a)

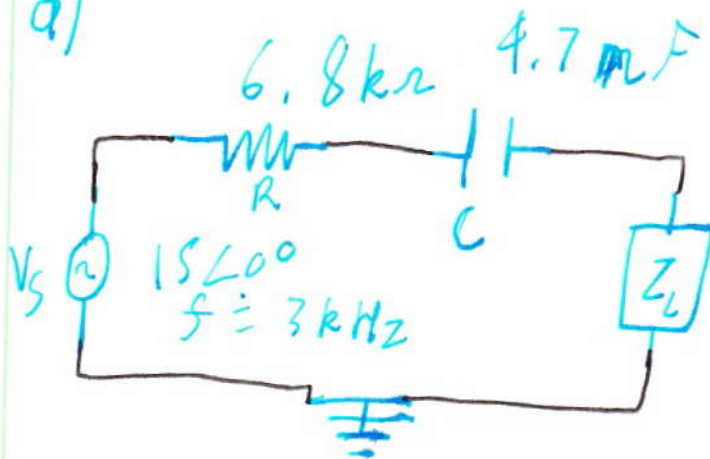

b)



c)

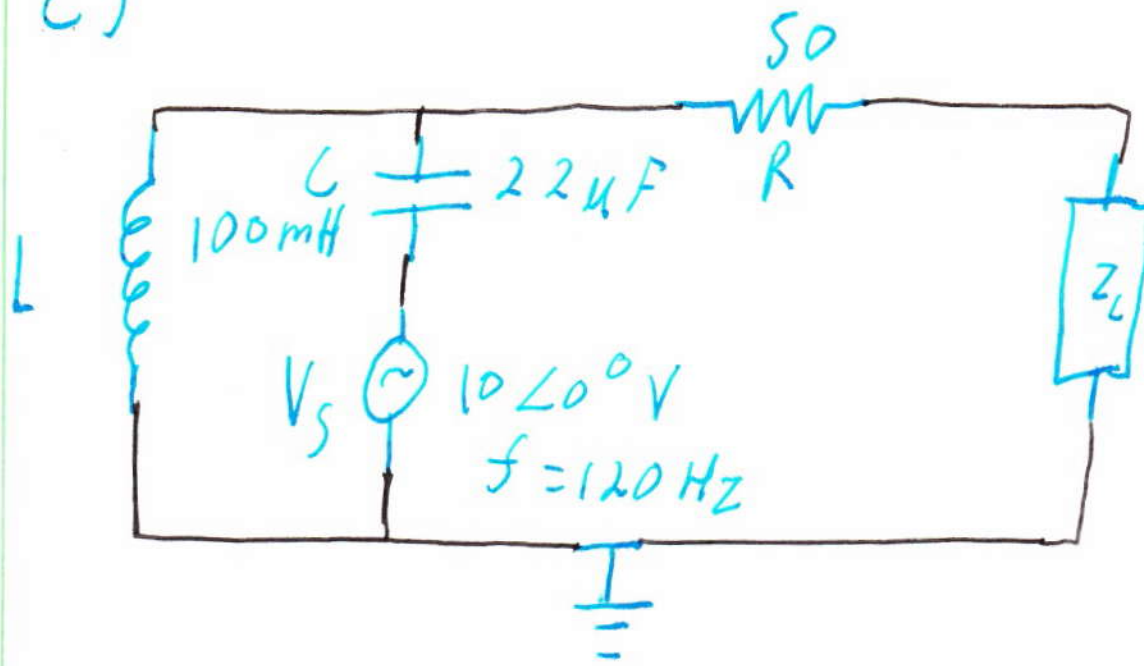

~~the~~

$$a) \quad 6.8 \times 10^3 = R$$

$$X_L = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi(3 \times 10^3)(4.7 \times 10^{-7})}$$

$$X_C = 11.288 \times 10^3 \Omega$$

$$Z_{Th} = R + (-X_C)$$

$$Z_{Th} = 6.8 \times 10^3 - 11.288 \times 10^3 \Omega$$

$$Z_{Th} = Z_L = 13.178 \times 10^3 \angle 58.93^\circ$$

$$\boxed{Z_L = 13.2 \angle 58.9^\circ \text{ k}\Omega}$$

b)

$$X_C + R = 8.2 \times 10^3 + (-5 \times 10^3 j)$$

$$Z_{R+X_C} = 9.6042 \times 10^3 \angle -31.373^\circ$$

~~V~~


$$\dot{V} = iZ = (50 \times 10^{-3} \angle 0^\circ) \times (9.604 \times 10^3 \angle -31.373^\circ)$$

$$\dot{V} = 4.8$$

$$480.21 \angle -31.373^\circ \text{ V} = \dot{V}$$

c)

Redrawn circuit

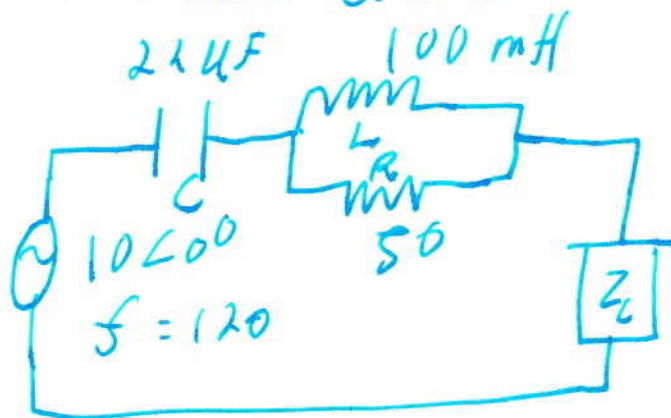

$$X_C = \frac{1}{2\pi(22 \times 10^6)(120)}$$

$$X_C = -60.286 j$$

$$X_L = 2\pi f L$$

$$X_L = 2\pi 120 100 \times 10^{-3}$$

$$X_L = 12\pi$$

$$X_L = 37.699 j$$

$$R || L = \frac{50 \times 37.699j}{50 + 37.699j}$$

$$Z_{R || L} = 30.102 \angle -37.016$$


$$Z_T = C + R || L$$

$$Z_T = -60.286j + 30.102 \angle -37.016$$

$$Z_T = 82.009 \angle -72.458^\circ$$

$$Z_T = Z_L = 82.009 \angle -72.458^\circ$$

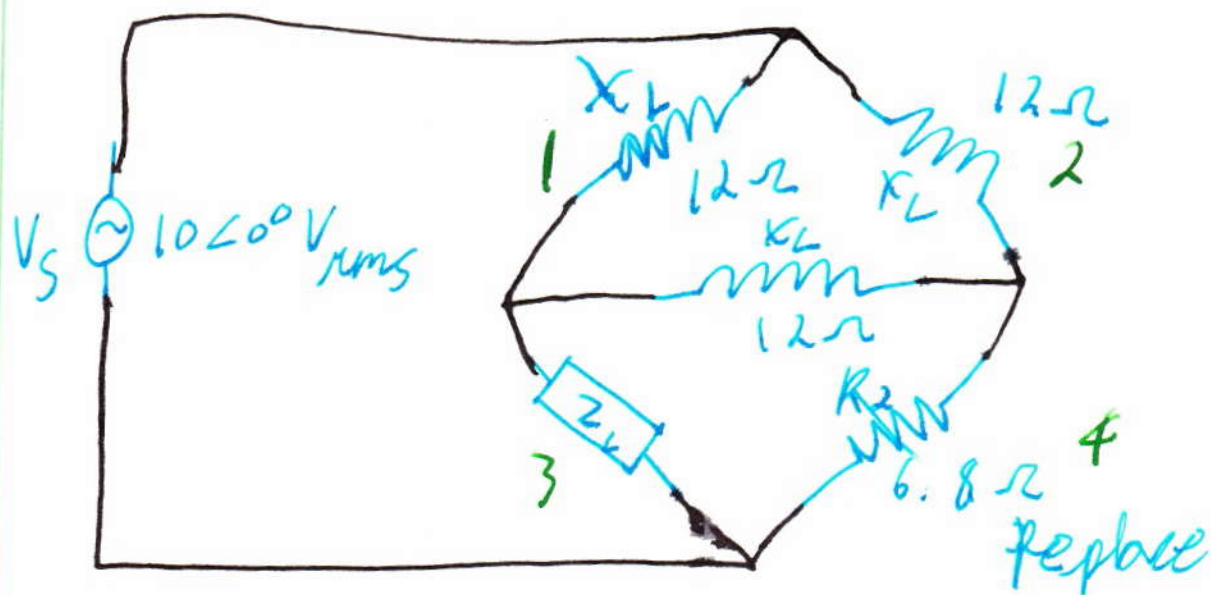18) A load is to be connected in place of R_2 in Figure 19-55 to achieve maximum power transfer. Determine the type of load, and express it in rectangular form.



balanced wheatstone bridge

$$\frac{V_{Z1}}{V_{Z3}} = \frac{V_{Z2}}{V_{Z4}}$$

$$\frac{Z_1}{Z_L} = \frac{Z_2}{Z_{R_2}}$$

$$\frac{Z_{R_2}}{Z_L} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

$$\frac{Z_{R_2}}{Z_L} = \frac{12j}{12j}$$

$$\frac{Z_{R_2}}{Z_L} = 1$$

$$\boxed{Z_{R_2} = Z_L = 12j}$$