

18) Perform the following operations

$$a) \frac{2.5 \angle 65^\circ - 1.8 \angle -23^\circ}{1.2 \angle 37^\circ} = 2.524 \angle 69.43^\circ$$

$$b) \frac{(100 \angle 15^\circ)(85 - j150)}{25 + j45} = 334.917 \angle -106.406^\circ$$

$$c) \frac{(250 \angle 90^\circ + 175 \angle 75^\circ)(50 - 100j)}{(125 + 90j)(35 \angle 50^\circ)}$$




$$d) \frac{(1.5)^2(3.8)}{1.1} + j\left(\frac{8}{4} - \frac{4}{2}\right)$$

$$c) 8.740 \angle -65.357^\circ$$

$$d) 9.975 \angle 11.565^\circ$$

000001

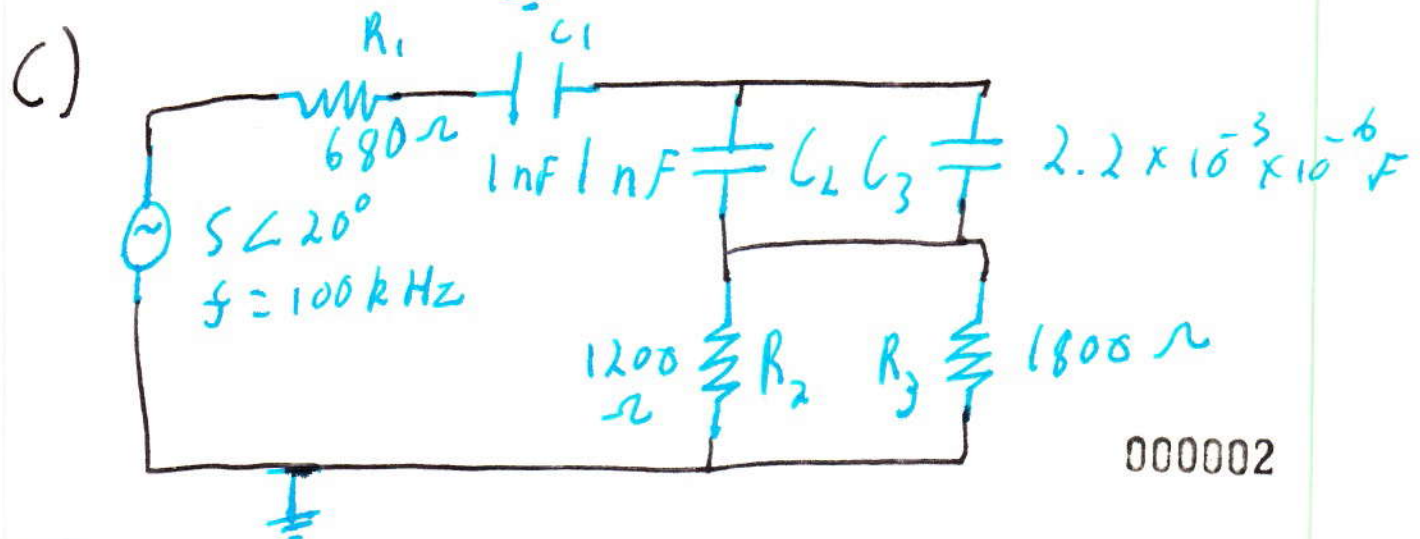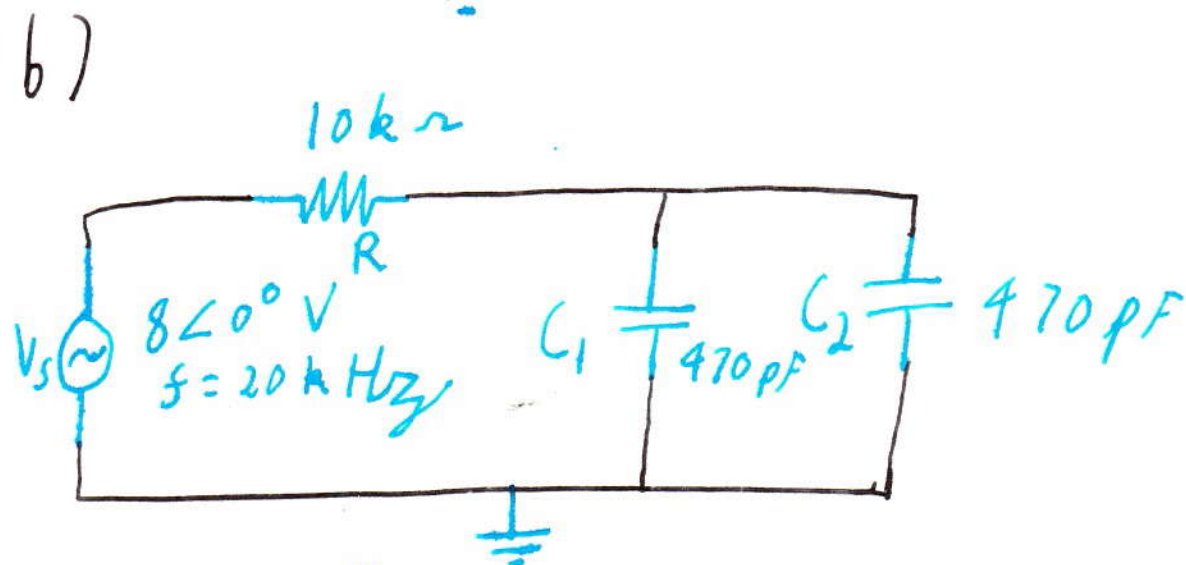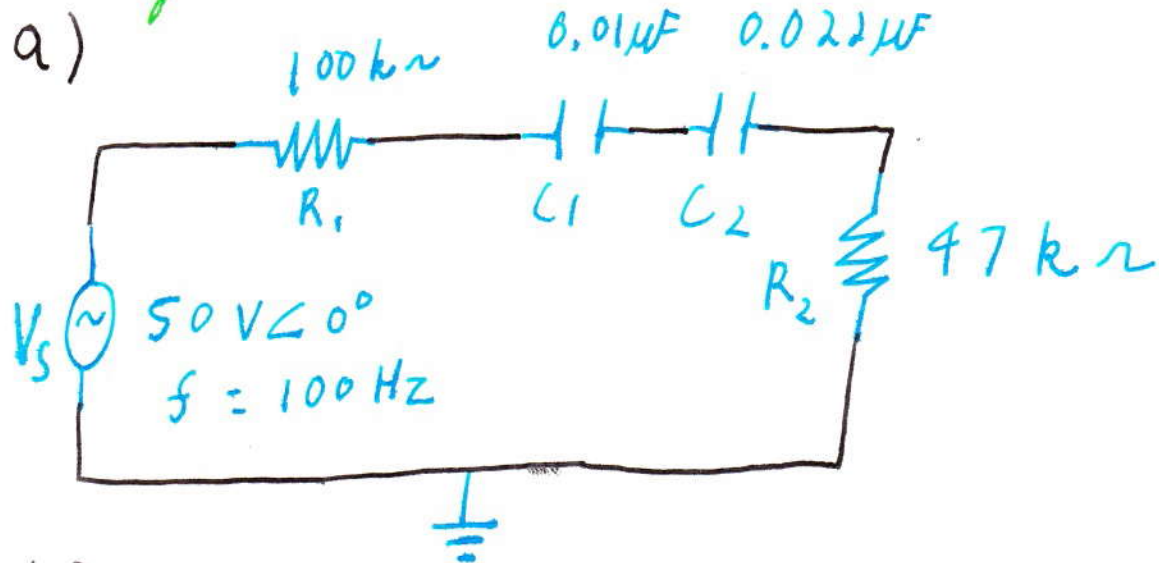22) Determine the impedance magnitude and phase angle in each circuit in Figure 15-86.



a)

$$C_{total} = \frac{(10^{-8}) (2.2 \times 10^{-8})}{(10^{-8}) + (2.2 \times 10^{-8})}$$

$$C_{total} = \frac{2.2 \times 10^{-16}}{3.2 \times 10^{-8}} = 6.875 \times 10^{-9} F$$

$$R_{total} = 100 \times 10^3 + 47. \times 10^3$$

$$R_{total} = 147 \times 10^3 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \quad X_C = \frac{1}{2\pi(100)(6.875 \times 10^{-9})}$$

$$X_C = 2.314981 \times 10^5$$

$$Z_T = 147 \times 10^3 \Omega - 2.314981 \times 10^5 j$$

$$Z_T = 274.144 k \Omega \angle -57.584$$

b)

$$(470 + 470) \mu F = C_T$$

$$C_T = 940 \mu F$$

$$\frac{-j}{2\pi f C_T} = X_C = \frac{-j}{2\pi (20 \times 10^3) (940 \times 10^{-12})}$$

$$X_C = -8.4656 \times 10^3 j$$

$$Z_T = 10 \times 10^3 - 8.4656 \times 10^3 j$$

$$Z_T = 13.102 \times 10^3 \angle -40.249^\circ$$

$$\text{or } Z_T = 13.102 k \angle -40.249^\circ$$

$$C) C_{2113} = 10^{-9} + 3.2 \times 10^{-9}$$

$$C_{2113} = 10^{-9} \times 3.2$$

$$R_{2113} = \frac{1200 \times 1800}{1200 + 1800}$$

$$R_{2113} = 7.2 \times 10^2$$

$$R_T = 720 + 680 = 1.4 \text{ k}\Omega$$

$$C_T = C_{1+2113} = \frac{10^{-9} \times 3.2 \times 10^{-9}}{4.2 \times 10^{-9}}$$

$$C_T = 7.619 \times 10^{-10}$$

$$X_C = \frac{-j}{2\pi(100 \times 10^3)(7.619 \times 10^{-10})}$$

$$X_C = -2.0889j \times 10^3$$


$$Z_T = 1.4 \times 10^3 - 2.0889j \times 10^3$$

$$Z_T = \sqrt{(1.4 \times 10^3)^2 + (2.0889 \times 10^3)^2}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{-(2.0889 \times 10^3)}{(1.4 \times 10^3)}\right)$$

$$Z_T = 2.514 \times 10^3 \angle -56.169^\circ$$

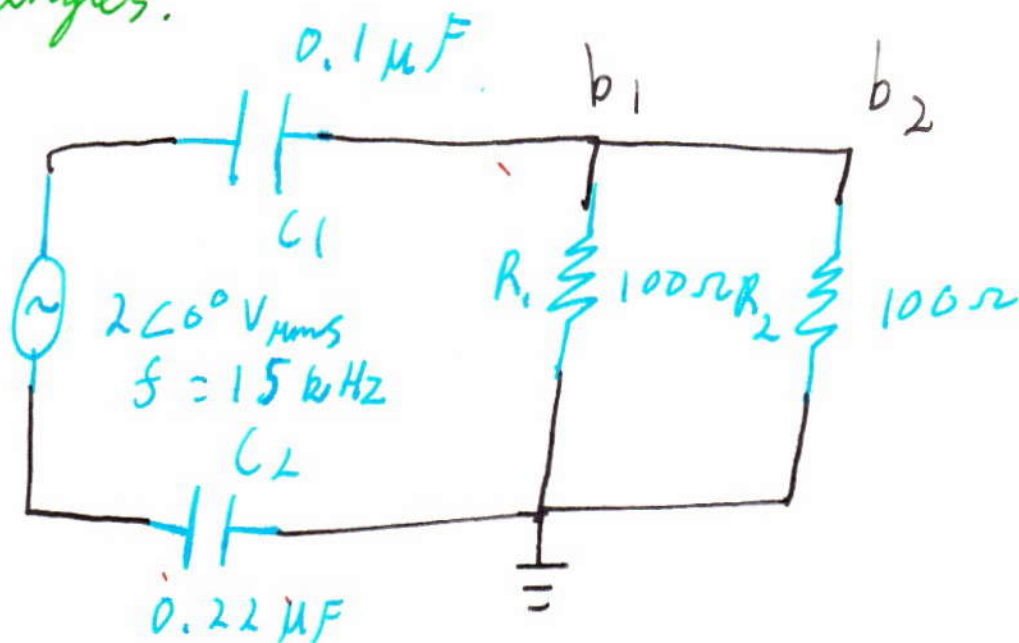32) For the circuit in Figure 15-88, draw the phasor diagram showing all voltages and the total current. Indicate phase angles.



$$R_{1112} = \frac{100 \times 100}{200}$$

$$R_{1112} = \frac{10^4}{200}$$

$$R_{1112} = \frac{1}{2} \times 10^2$$

$$R_{1112} = 50 \Omega$$

$$C_{1+2} = \frac{10^{-7} \times 2.2 \times 10^{-7}}{10^{-7} + 2.2 \times 10^{-7}}$$

$$C_{1+2} = \frac{2.2 \times 10^{-14}}{3.2 \times 10^{-7}}$$

$$C_{1+2} = 6.875 \times 10^{-8} F$$

$$X_C = \frac{-j}{2\pi f C}$$

$$X_C = \frac{-j}{2\pi (15 \times 10^3) (6.875 \times 10^{-8})}$$

$$X_C = -1.5433 \times 10^2 j$$

$$Z_T = 50 - 1.5433 \times 10^2 j$$

$$Z_T = 1.6223 \times 10^2 \angle -72.049^\circ$$

$$Z_T = 162.23 \angle -72.049^\circ$$

$$V = IZ$$

$$\frac{V}{Z} = I$$

000009

$$I_T = \frac{2 \angle 0^\circ}{162.23 \angle -72.049}$$

$$I_T = 12.328 \times 10^{-3} \angle 72.049 \text{ A}$$

$$X_{C1} = \frac{-j}{2\pi f C} = \frac{-j}{2\pi (15 \times 10^3) (10^{-7})}$$

$$X_{C2} = \frac{-j}{2\pi f C} = \frac{-j}{2\pi (2.2 \times 10^{-7}) (15 \times 10^3)}$$

$$X_{C1} = -106.10 j$$

$$X_{C2} = -48.229 j$$

$$V = IZ$$

$$V_{C_1} = (12.328 \times 10^{-3} \angle 72.049^\circ) \times (-106.10j)$$

$$V_{C_1} = 1.308 \angle -17.951^\circ$$

$$V_{C_2} = (12.328 \times 10^{-3} \angle 72.049^\circ) \times \angle -48.229j$$

$$V_{C_2} = \cancel{5.945}$$

$$0.59456 \angle -17.951^\circ$$

000011

$$\text{Current divider} = \hat{I}_S \frac{R_{\text{other}}}{\Sigma R}$$

$$\hat{I}_{b_1} = \hat{I}_{b_2}$$

$$1.2328 \times 10^{-2} \angle 72.049^\circ \text{ A}$$

$$\frac{100}{200}$$

because equal
impedance

$$\hat{I}_{b_1} = \hat{I}_{b_2} = \frac{1}{2} 1.2328 \times 10^{-2} \angle 72.049^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_{b_1} = \hat{I}_{b_2} = 6.164 \times 10^{-3} \angle 72.049^\circ$$

$$V = \hat{I} Z$$


$$6.164 \times 10^{-3} \angle 72.049^\circ$$

$\times 100$

000012


$$\boxed{V = 6.164 \times 10^{-1} \angle 72.049^\circ}_{b_1 \text{ and } b_2}$$

element label	
i_T	$12.328 \times 10^{-3} \angle 72.049^\circ$
V_{C_1}	$1.308 \angle -17.951^\circ$
V_{C_2}	$0.59457 \angle -17.951^\circ$
$V_{b_1} \& b_2$	$0.6164 \angle 72.049^\circ$

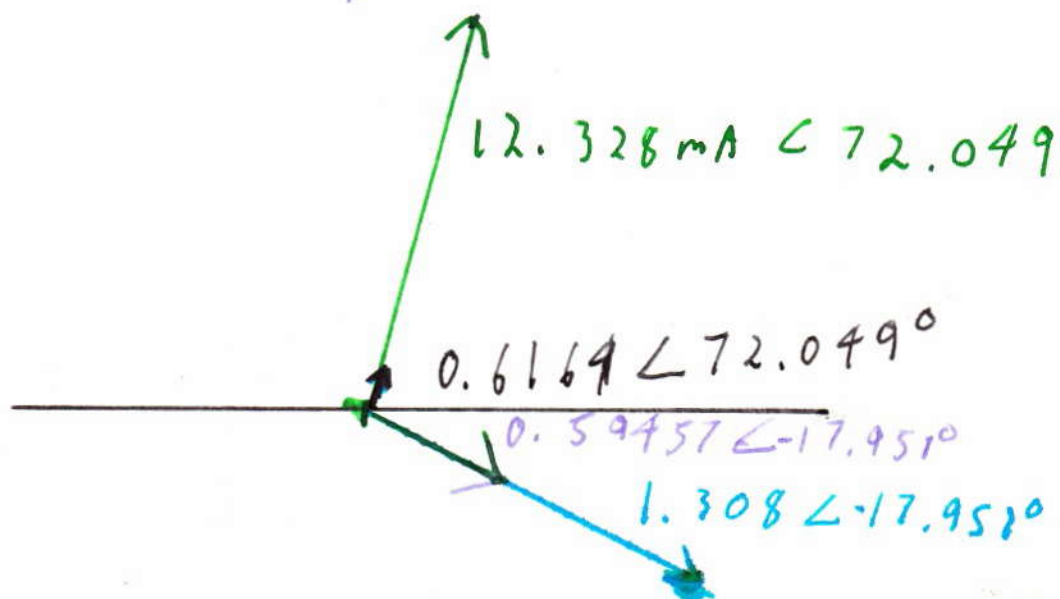

000013

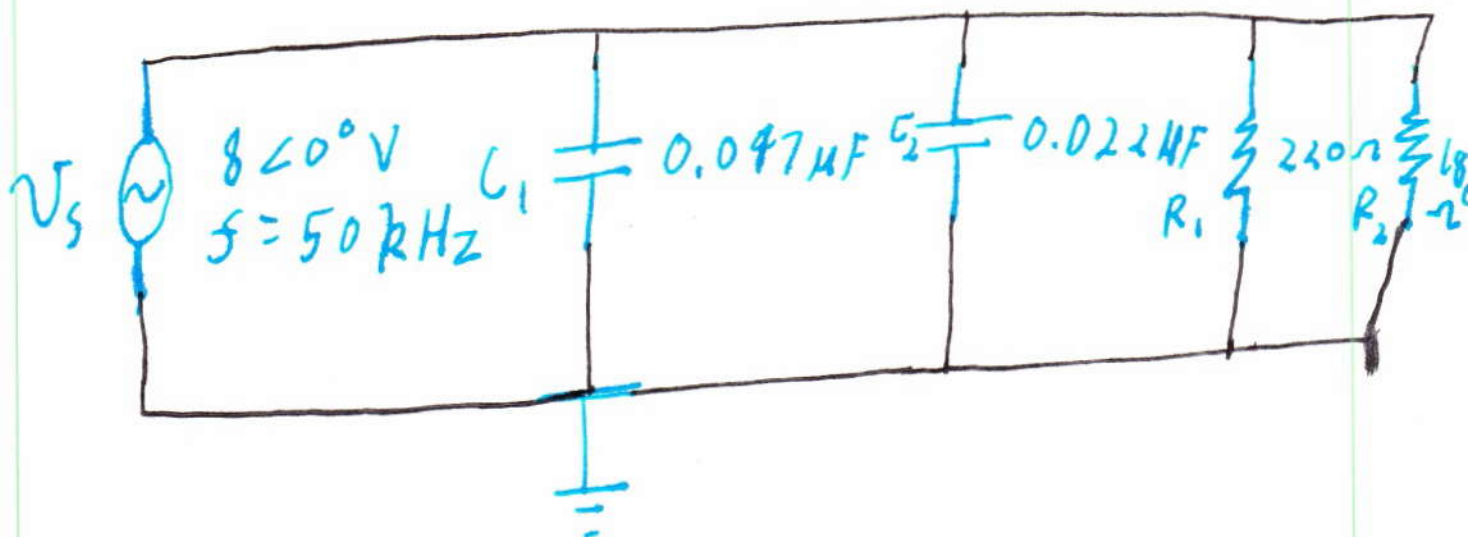46) For the parallel circuit in Figure 15-97, find the magnitude of each branch current and the total current. What is the phase angle between the applied voltage and the total current?



000014

$$R_{1112} = \frac{220 \times 180}{220 + 180} = 99.0 \Omega$$

$$C_{1112} = (0.047 + 0.022) \times 10^{-6}$$

$$C_{1112} = 6.9 \times 10^{-2} \times 10^{-6}$$

$$C_{1112} = 6.9 \times 10^{-8} \text{ F}$$

$$\cancel{X_C} X_C = \frac{-j}{2\pi f C}$$

$$X_C = \frac{-j}{2\pi (50 \times 10^3) (6.9 \times 10^{-8})}$$

$$X_C = -46.131 j$$

000015

$$X_{C_1} = \frac{-j}{2\pi fC} = \frac{-j}{2\pi (50 \times 10^3) (4.7 \times 10^{-8})}$$

$$X_{C_2} = \frac{-j}{2\pi fC} = \frac{-j}{2\pi (50 \times 10^3) (2.2 \times 10^{-8})}$$

$$X_{C_1} = -67.725j$$

$$X_{C_2} = -1.446 \times 10^2 j$$

$$\frac{V}{Z} = i$$

Since all branches
receive the same voltage

$$\frac{8 \angle 0^\circ}{-67.725j} = i_{C_1} = \cancel{0.1181 \times 10^{-1} \angle 90^\circ}$$

$$0.1181 \angle 90^\circ$$

$$\frac{8 \angle 0^\circ}{-144.6j} = i_{C_2} = \cancel{55.325 \angle 90^\circ \times 10^{-3}}$$

$$55.325 \times 10^{-3} \angle 90^\circ$$

$$i_{R_1} = \frac{V}{R_1} = \frac{8}{220} = 36.363 \times 10^{-3} A$$

$$i_{R_2} = \frac{V}{R_2} = \frac{8}{180} = 44.444 \times 10^{-3} A$$

$$i_T = i_{R_1} + i_{R_2} + i_{E_1} + i_{L_2}$$

$$i_T = 10^{-3} \times (36.363 + 44.444 + 55.325 \angle 90^\circ) + 0.1181 \angle 90^\circ$$


$$i_T = 0.191 \angle 65.00^\circ$$

$$V_\theta - i_\theta = 0 - 65$$

000017

$$\Delta_{\theta v-i} = -65.00^\circ$$

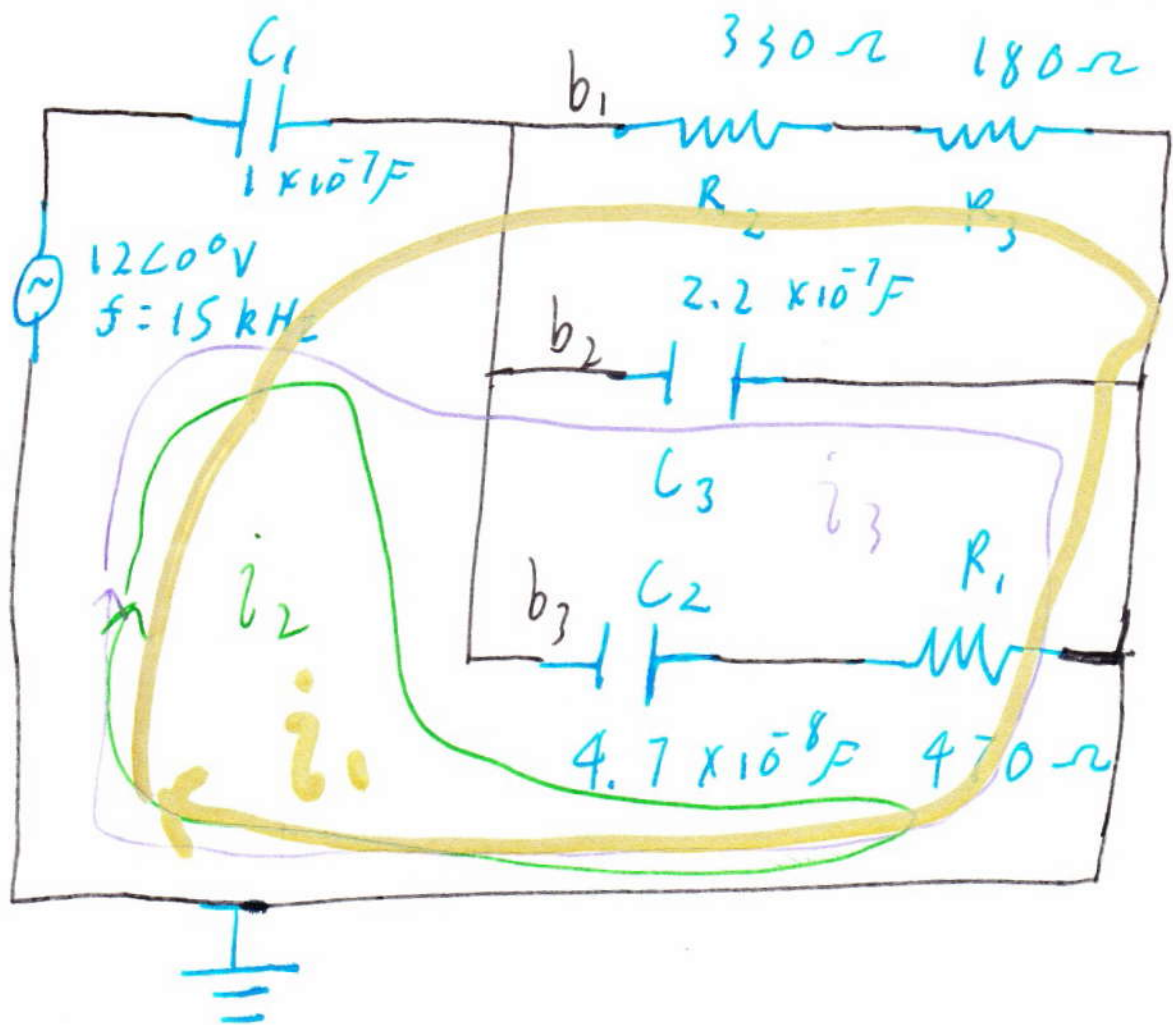51) Determine the voltages in polar form across each element in Figure 15-101. Draw the voltage phasor diagram.



000018

$$X_{C1} = \frac{-j}{2\pi f C_1} = \frac{-j}{2\pi (15 \times 10^3) (10^{-7})}$$

$$X_{C1} = -106.103 j$$

$$X_{C2} = \frac{-j}{2\pi f C_2} = \frac{-j}{2\pi (15 \times 10^3) (10^{-7})}$$

$$X_{C2} = -48.228 j$$

$$X_{C3} = \frac{-j}{2\pi f C_3} = \frac{-j}{2\pi (15 \times 10^3) (4.7 \times 10^{-8})}$$

$$X_{C3} = -225.751 j$$

$$\sum V \text{ in loop} = 0$$

Voltage divider per loop

000019

$$V_{C_1} = V_S \frac{X_{C_1}}{X_{C_1} + X_{C_3}}$$

$$V_{C_3} = V_S \frac{X_{C_3}}{X_{C_1} + X_{C_3}}$$

$$V_{C_2} = V_S \frac{X_{C_2}}{X_{C_2} + X_{C_1} + R_1}$$

$$V_{R_1} = V_S \frac{R_1}{X_{C_2} + X_{C_1} + R_1}$$

$$V_{R_3} = V_S \frac{R_3}{R_2 + R_3 + X_{C_1}}$$

$$V_{R_2} = V_S \frac{R_2}{R_2 + R_3 + X_{C_1}}$$

$$V_{C_1} = 12 \angle 0^\circ \frac{-106.103j}{-106.103j + -225.751j}$$

$$V_{C_1} = 3.836 \angle 0^\circ$$

$$V_{C_3} = 12 \angle 0^\circ \frac{-225.751j}{-106.103j - 225.751j}$$

$$V_{C_3} = 8.163 \angle 0^\circ$$

$$V_{R_2} = 12 \angle 0^\circ \frac{330}{330 + 180 + -106.103j}$$

$$V_{R_2} = 7.601 \angle 11.752^\circ$$

$$V_{R_3} = 12 \angle 0^\circ \frac{180}{330 + 180 + -106.103j}$$

$$V_{R_3} = 4.146 \angle 11.752^\circ$$

$$V_{C_2} = 12 \angle 0^\circ \frac{-48.228j}{-48.228j + 470 + -106.103j}$$

$$V_{C_2} = 1.169 \angle -71.821^\circ$$

$$V_{R_1} = 12 \angle 0^\circ \frac{470}{-48.228j + 470 - 106.103j}$$

$$V_{R_1} = 11.401 \angle 18.178^\circ$$